
02. Advanced Logic Gate

Content

1. Full Adder Gate
2. Half Subtractor Gate

Full Adder Gate

Full Adder Gate

1. What is Full Adder Gate?

- Full Adder는 다음으로 이루어져 있다.

Input

- 1 bit carry-in x 1
- 1 bit binary x 2


Output

- 1 bit sum x 1
- 1 bit carry-out x 1

- 예를 들어, A와 B가 1bit binary 값이고, C_{in} 이 선행 bit로 부터 반입된 경우, Sum 과 C_{out} 은 다음과 같다.

$$S = A \oplus B \oplus C_{in}$$
 
$$C_{out} = (A \wedge B) \vee (B \wedge C_{in}) \vee (C_{in} \wedge A)$$



Design of Full Adder Gate

Full Adder Gate

2. How to code in Verilog

- full_adder.v

```
1 module full_adder (input In1, In2, Cin, output Sum, Cout);  
2  
3 assign Sum = (In1 ^ In2) ^ Cin;  
4  
5 assign Cout = (In1 & In2) | (In2 & Cin) | (Cin & In1);  
6  
7 endmodule
```


Line 1 : Module 이름, Input, Output 값 설정.

Line 3 : 출력될 Sum 정의 +) 지난 시간에 배운 내용

Line 5 : 출력될 Cout 정의 • XOR => ^

Line 7 : module 종료 • AND => &

• OR => |

 

Design of Full Adder Gate

Full Adder Gate

2. How to code in Verilog

- full_adder_tb.v

```
1  module full_adder_tb;
2      reg Cin, In1, In2;
3      wire Count, sum;
4      full_adder uut ( .In1(In1), .In2(In2), .Cin(Cin), .Sum(Sum), .Cout(Cout));
5
6      initial begin
7          $dumpfile("full_adder.vcd");
8          $dumpvars(0, full_adder_tb);
9
10         Cin = 0; In1 = 0; In2 = 0;
11         #10 In1 = 1;
12         #10 In2 = 1;
13         #10 Cin = 1;
14         #10 $finish;
15     end
16 endmodule
```

Line 1 : test_bench할 module 이름 설정

Line 2 : Input값은 reg로 설정

Line 3 : Output값은 wire로 설정

Line 4 : full_adder에 대한 Instantiate the Unit Under Test

Line 6 : time을 0으로 설정한다.

Line 7 : GTKWave를 위한 dumpfile name 설정

Line 8 : dumpvars


- First parameter : '0' 은 2번째에 나올 모듈을 모두 dump 한다는 뜻

- Second parameter : dump할 모듈 이름.

Line 10 : 초기값 설정

Line 11-13 : 10초 뒤 값을 1로 변경 (병렬로 실행됨을 방지 하기 위함)


Line 14 : 10초 뒤 종료

 

Design of Full Adder Gate

Full Adder Gate

3. Check the GTKWave

 

Half Subtractor

Half Subtractor

1. What is Half Subtractor Gate?

- Half Subtractor는 다음으로 이루어져 있다.

Input

- 1 bit binary x 2

Output


- 1 bit difference x 1

- 1 bit borrow x 1

- 예를들어, X와 Y는 1bit binary 값이고, difference를 D, borrow를 B라고 했을 때, Half Subtractor는 다음과 같다.

$$D = X \oplus Y$$

$$B = \neg X \wedge Y$$

 

Design of Half Subtractor Gate

Half Subtractor

2. How to code in Verilog

- half_subtractor.v

```
1  module half_subtractor (input X, Y, output D, B);  
2  
3  assign D = X ^ Y;  
4  
5  assign B = ~X & Y;  
6  
7  endmodule
```


Line 1 : Module 이름, Input, Output 값 설정.

Line 3 : 출력될 Difference 정의 +) 지난 시간에 배운 내용

Line 5 : 출력될 Borrow정의 • XOR => ^

Line 7 : module 종료 • AND => &

• NOT => ~

 

Design of Half Subtractor Gate


Half Subtractor

2. How to code in Verilog

- half_subtractor_tb.v

```
1  module half_subtractor_tb;
2      reg X, Y;
3      wire D, B;
4      half_subtractor uut ( .X(X), .Y(Y), .D(D), .B(B));
5
6      initial begin
7          $dumpfile("half_subtractor.vcd");
8          $dumpvars(0, half_subtractor_tb);
9
10         X = 0; Y = 0;
11         #10 X = 1;
12         #10 Y = 1;
13         #10 $finish;
14     end
15
16 endmodule
```

 
Line 1 : test_bench할 module 이름 설정
Line 2 : Input값은 reg로 설정
Line 3 : Output값은 wire로 설정
Line 4 : half_subtractor 에 대한 Instantiate the Unit Under Test
Line 6 : time을 0으로 설정한다.
Line 7 : GTKWave를 위한 dumpfile name 설정
Line 8 : dumpvars
- First parameter : '0' 은 2번째에 나올 모듈을 모두 dump 한다는 뜻
- Second parameter : dump할 모듈 이름.
Line 10 : 초기값 설정
Line 11-12 : 10초 뒤 값을 1로 변경 (병렬로 실행됨을 방지 하기 위함)
Line 13 : 10초 뒤 종료



Design of Half Subtractor Gate

Half Subtractor

3. Check the GTKWave

 

Assignment 02

- Half Adder Gate
- Full Subtractor Gate

위 두 Gate를 찾아보고 주석을 포함하여 아래와 같은 형식으로 3개 파일을 제출하라.

제출파일

1. [Gate이름].v
2. [Gate이름]_tb.v
3. GTKWave 결과 스크린샷